HÁZI FELADAT

Programozás alapjai 2.

Feladatválasztás/feladatspecifikáció

Dézsi Bálint Loránd NINN8B

2024. március 22.

TARTALOM

| 1. | Feladat | 2 |
|----|---------------------|---|
| 2. | Feladatspecifikáció | 2 |

1. Digitális áramkör

Készítsen egyszerű objektummodellt digitális áramkör szimulálására! A modell minimálisan tartalmazza a következő elemeket:

- ●NOR kapu
- •vezérelhető forrás
- ●összekötő vezeték
- •inverter

A modell felhasználásával szimulálja egy olyan 5 bemenetű kombinációs hálózat működését, amely akkor ad a kimenetén hamis értéket, ha bementén előálló kombináció 5!


Demonstrálja a működést külön modulként fordított tesztprogrammal! A megoldáshoz ne használjon STL tárolót!

2. Feladatspecifikáció

A program képes digitális áramköri elemek modellezésére és azokból kombinációs hálózatot létrehozni.

Az áramköri elemeket össze lehet kötni vezeték felhasználásával,vagy vezeték használata nélkül közvetlenül A választott bemenetére lehet kötni B kimenetét. A modellezet hálózat a feladatleírás szerint akkor fog hamis(logikai 0) értéket adni amikor a bemeneti 5 változó értéke bináris 5(00101), vagyis minden más esetben igazat ad vissza. A működést demonstráló kombinációs hálózat igazságtáblája, és függvénye(diszjunktív normál alakban):

| E | D | С | В | A | Y | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| a + b + ! c + d + ! e | | | | | | | | | |

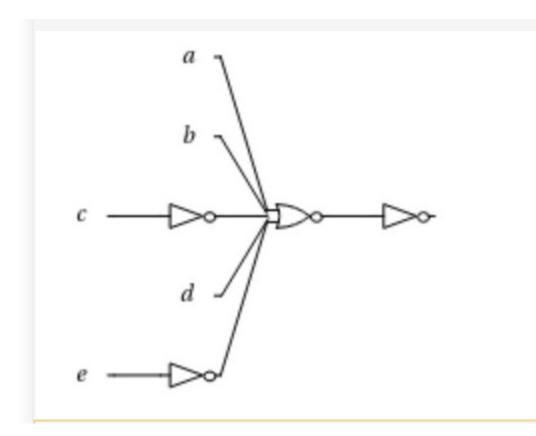

A hálózat megvalósítása "felépítése" a programon belül történik, konzol felületen lesz lehetőség a már felépített hálózat bemeneti változóinak (EDCBA) megadására.

A program nem fogad el csak 1 est vagy 0-át, mást karakternél const char* kivétel keletkezik,amit a program jelezni is fog a felhasználó felé, hogy érvénytelen bemenetet adott meg.